 


FYSE420 DIGITAL ELECTRONICS

3.06.2011

K.Loberg

- 1.** Toteuta alla esitetyn sekvenssin tuottava asynkroninen piiri. Anna herätefunktiot, siirtotaulukko ja kokonaistilataulukko (**exitation functions, transition table and total state table**) kyseiselle piirille . Alleviivaa siirtotaulukon stabiilit tilat. Vältä hasardeja ja muista oikea tilakoodaus. X olkoon tulo, Z0 ja Z1 ovat antoja. Käytä vain logiikka portteja.



- 2.** Selitä lyhyesti

- (a) Mealy tilakone. Esitä rakenne lohkokaaviolla.
- (b) Moore tilakone. Esitä rakenne lohkokaaviolla.
- (c) One-Hot Encoded state machine.
- (d) Registered-Output Finite State Machine
- (e) Esitä tekijöitä, jotka vaikuttavat digitaalisen piirin tehon kulutukseen.

3. Anna kytkentäkaavio alla olevalle VHDL kuvaukselle.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity circuit is
port (
    a, b, c : in std_logic ;
    y : out std_logic_vector (7 downto 0) );
end circuit ;

architecture circuit_arc of circuit is
signal abc : std_logic_vector (2 downto 0);
begin
    abc <= a & b & c ;
    with abc select y <=
        "00000001" when "000",
        "00000010" when "001",
        "00000100" when "010",
        "00001000" when "011",
        "00010000" when "100",
        "00100000" when "101",
        "01000000" when "110",
        "10000000" when others ;
end circuit_arc ;
```

4. Anna kytkentäkaavio alla olevalle VHDL kuvaukselle. Käytössäsi on D-ff, joka on nousevalla reunalla aktiivinen ja sillä on Clock Enable (CE) tulo. CE on ylätila-aktiivinen (level -1-) tulo. Käytä VHDL-kuvaukseen mukaisia symboleja.

```
library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity reg is
port (
    ina : in std_logic_vector(7 downto 0);
    enable : in std_logic;
    clk,start: in std_logic;
    com : out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end reg;

architecture reg_arch of reg is
    signal reg_out : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
process (clk) is
begin
    if (clk'event and clk = '1') then
        if enable ='1' then
            reg_out <= ina;
        end if;
    end if;
```

```


        end if;
end process;

process(reg_out,start) is
    variable varcom : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
    if start = '0' then
        varcom := "00000000";
    else
        varcom := reg_out;
    end if;
    com <= varcom;
end process;
end architecture reg_arch ;

```

5. Anna kytkentäkaavio liitteessä 1 olevalle VHDL-kuvaukselle. Esitä kytkentä kuvausen mukaisella rakenteella. Käytä kuvausen mukaisia symboleja. Mikä kytkentä on kyseessä?

 6. Design the synchronous **binary encoded** finite state machine (FSM). The external control input is **RUN**. If **RUN = -1-**, the FSM enters to the continuous sequence described below. When **RUN** goes to the **-0-** level, the **FSM stop to the state where $A = B = -0-$** . If outputs **A** or **B** are **-1-** when **RUN** goes to the level : **RUN=0**, the **FSM sequence runs normally until $A = B = -0-$ at the same time**. Let the first state be **a**, when outputs **A = -0-** and **B = -0-**. Draw only clock connections between DFFs and give the boolean functions of the exitationfunctions of DFFs. Outputs **A** and **B** has own DFFs. The solution is Registered Output FSM, which has binary-encoded states.



Tässä on VHDL-tiedosto Dffpackage.vhd

liite 1

```
-- Package of Dflip-flops for hierarchical ----  
-- example1 by Kari Loberg 07.03.2011 ----
```

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
--
```

```
-- Positive edge triggered D flip-flop --
```

```
entity Dflipflop is  
port ( D: in std_logic;  
      CLK: in std_logic;  
      Q: out std_logic  
     );  
end entity Dflipflop;
```

```
--
```

```
-- Architecture of Dflipflop entity ----
```

```
architecture Dflipflop_arch of Dflipflop is  
begin  
Dffwait: process is  
begin  
  wait until (CLK'event and CLK='1');  
  Q <= D;  
end process Dffwait;  
end architecture Dflipflop_arch;
```

```
--
```

```
-- My package -----
```

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
--
```

```
package flipflops is  
  -- components -----  
  component Dflipflop is  
    port ( D : in std_logic;  
          CLK : in std_logic;  
          Q : out std_logic  
         );  
  end component Dflipflop;  
end flipflops;
```

```
--
```

```
-- End My package -----
```

Tässä on VHDL-tiedosto, jossa on kuvattu itse kytkentä liite1

```
--- Hierarchical VHDL example with package ---  
--- flipflops ---  
--- by K. Loberg 07.03.2011 ---  
  
--  
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use work.flipflops.all;  
  
--  
-----  
-- koetehtävän kytkentä -----  
  
--  
entity circuit is  
  port ( d3,d2,d1,d0: in std_logic;  
        clock: in std_logic;  
        q3,q2,q1,q0: out std_logic  
      );  
end entity circuit;  
  
--  
-----  
-- Architecture for circuit -----  
  
--  
architecture circuit_arch of circuit is  
-- declarations for local signals (connection wires) ---  
signal din_0,din_1,din_2,din_3,clk_in : std_logic;  
signal qout_0, qout_1, qout_2,qout_3 : std_logic;  
  
begin  
u0: Dflipflop port map(D=>din_0, CLK=>clk_in,Q=>qout_0);  
u1: Dflipflop port map(D=>din_1, CLK=>clk_in,Q=>qout_1);  
u2: Dflipflop port map(D=>din_2, CLK=>clk_in,Q=>qout_2);  
u3: Dflipflop port map(D=>din_3, CLK=>clk_in,Q=>qout_3);  
  
--  
din_0<=d0;  
din_1<=d1;  
din_2<=d2;  
din_3<=d3;  
  
--  
q0<=qout_0;  
q1<=qout_1;  
q2<=qout_2;  
q3<=qout_3;  
  
--  
clk_in<=clock;  
end architecture circuit_arch;
```